实验一 三端变阻器

实验报告(预习)

姓名: 彭程

学号: 2020011075

班级: 自 02


日期: 2021年3月12日

1. 实验目的

- (1)三端变阻器的调节特性为例,了解在使用变阻器时如何进行综合考虑;
- (2) 用实验的方法研究三端变阻器的分压特性;
- (3) 学习分析和处理实验数据的方法;
- (4) 学习画实验曲线。

2. 实验说明


- (1) 三端变阻器的技术规格
 - a. 三端变阻器的电路符号

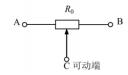


- b. 三端变阻器的技术规格
 - ◆ 阻值 R₀
 - ◆ 电流容量 I₀或允许功率 P₀
 - ◆ 三者关系:

$$I_0^2 R_0 = P_0 \quad \vec{\boxtimes} \quad I_0 = \sqrt{\frac{P_0}{R_0}}$$


- (2)单端变阻器的联接方式
 - a.电压源
 - ◆ 分压器式(三端接法)

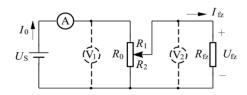

◆ 变阻器式

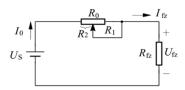

b.电流源

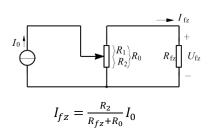

- (3) 分压式接法的技术要求
 - ◆ R_{fz} 上的电压为:

$$U_{fz} = \frac{R_{fz}R_2}{R_0(R_2 + R_{fz}) - R_2^2} U_s$$

仅当 $R_2 \rightarrow \infty$ 时, U_{fz} 随 R_2 的改变作线性变化。

◆ 电源电流*I*₀为:


$$I_0 = \frac{R_{fz} + R_2}{R_0(R_2 + R_{fz}) - R_2^2} U_s$$

- ◆ 选择三端变阻器的技术要求:
- a. R_0 和 R_{fz} 阻值配置不恰当时,会发生变阻器可移动端在某些位置上移动一点时, U_{fz} 变化很大,甚至电压很难调准,应当避免这种情况。
- b. 变阻器要经济耐用, 电阻器的任何部分在任何情况下所通过的电流都不超过允许值。
- c. 接入分压电阻 R_0 后,电源增加了不流经负载的额外电流,故电源输出的电流应当比较小,故 R_0 应当选的大一些。

3. 实验电路

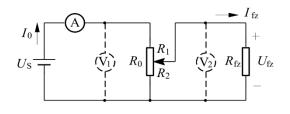
3.1 分压器式(三端接法)

参数:
$$R_0 = 10 \times 100\Omega$$
 $U_s = 2V$ $R_{fz} = 100\Omega$, $P_{\overline{W}} = 1W$



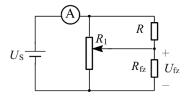3.2 改进电路

参数:
$$R_0 = 10 \times 100\Omega$$
 $U_s = 2V$
 $R_{fz} = 100\Omega$, $P_{\overline{M}} = 1W$
 $R = 100\Omega$



4. 注意事项

- 4.1 必须看清变阻器的固定端、可动端。
- 4.2 接线时,电源应该接在两个固定端之间,切勿接错线路导致电源被短路而烧毁。
- 4.3 注意保证变阻器两固定端之间的电压为2V不变

5. 实验任务

5.1 预习计算

要求分压器中每档最大电流均不超过允许值,则只需要当干路电流最大时,即通过 R₁部分的电流不超过允许值即可。根据欧姆定律列写干路电流的方程可得:

$$I_0 = \frac{U_s}{R_1 + \frac{R_{fz}R_2}{R_{fz} + R_2}} = \frac{U_s(R_{fz} + R_2)}{(R_{fz} + R_2)R_0 - R_2^2}$$

将电流 I_0 对电阻 R_2 进行求导可以得到:

$$I_0' = \frac{U_s(R_2^2 + 2R_2R_{fz})}{[(R_{fz} + R_2)R_0 - R_2^2]^2} > 0$$

故 I_0 的最大值在 R_2 最大时,即 R_2 =1000 Ω 时取得:

$$I_{0max} = \frac{2 \times (100 + 1000)}{(100 + 1000) \times 1000 - 1000^2} = 0.022A$$

而由功率与电流的关系我们可以计算得到负载 R_{fz} 允许通过的最大电流:

$$I_{ij} = \sqrt{\frac{P_{ij}}{R_{fz}}} = 0.1A > 0.022A$$

对于滑动变阻器 R_0 ,其功率为:

$$P_0 = I_0^2 R_1 + I_{\text{TM}}^2 R_2 < I_0^2 R_0 = 0.022^2 \times 1000 = 0.484W < 1W$$

在电流最大档位尚未超过额定电流值,同样的计算可得到在其余档位也未超过电流额定值。故最大电流未超过任一档的允许电流值。