

EDA 大作业 2: 投币式手机充电仪

院 系: 自动化系

班 级: 自 02 班

学生姓名: 彭程

学 号: 2020011075

目录

1 实验目的	2
2 预习任务	2
2.1 画出电路总体框图，注明各功能模块以及引脚	2
2.2 画出控制电路的状态转换图	3
3 设计思路	4
4 模块功能	4
5 状态转换图	15
6 仿真波形图	15
6.1 键盘模块仿真	15
6.2 控制模块仿真	16
6.3 显示模块仿真	16
7 实验总结	17

1 实验目的

1. 学习面向 FPGA 的简单数字系统的设计流程。
2. 掌握 EDA 软件 Quartus II 的原理图输入方式。
3. 熟悉实验装置——实验板，掌握板上外设的工作原理。

2 预习任务

2.1 画出电路总体框图，注明各功能模块以及引脚

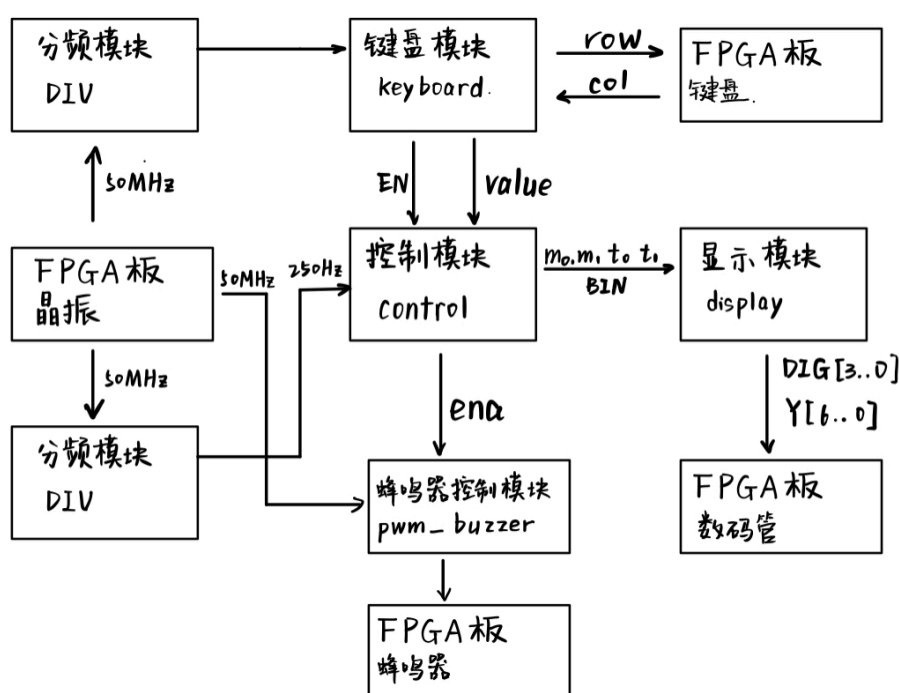


图 1: 电路总体框图

【分频模块】

功能: 将高频率的晶振信号分频至适合电路工作的低频时钟信号

引脚:

input clk: 50MHz 晶振, 接 FPGA 板晶振

output clk1: 分频后的信号, 接 FPGA 后续模块

【键盘模块】

功能: 识别矩阵键盘按下的位置, 输出相应数值

引脚:

input CLK: 时钟信号

input R: 矩阵键盘列信号

output C: 矩阵键盘行扫描信号, 接 FPGA 板矩阵键盘行

output DATA: 按键信息, 包括 1-9、开始、清零、充电、无效信息

output EN: 使能信息, 标志按键信息是否有效

【控制模块】

功能: 完成任务核心功能, 包括状态跳转、清零、充电倒计时、10s 灭灯等

引脚:

input clk: 时钟信号

input value: 键盘值, 来自键盘模块

input EN: 键盘值有效标志, 来自键盘模块

output m: 投入的钱

output t: 应有的充电时间

output BIN: 是否回到初始状态

output ena: 音乐释放信号

【显示模块】

功能: 驱动四位数码管, 将信息显示在数码管上

引脚:

input clk: 时钟信号

input m: 钱, 0-20

input t: 时间, 0-40

input BIN: 是否回到初始状态

output Y: 位选信号

output DIG: 段选信号

【蜂鸣器控制模块】

功能: 驱动蜂鸣器, 在充电结束时放出音乐, 在重新输入使停止音乐


引脚:

input clk: 时钟信号

input enable: 音乐释放信号

output buzzer: 音乐信号

2.2 画出控制电路的状态转换图

 

3 设计思路

电路设计与 FPGA 板通过两部分连接，一是矩阵键盘，也是电路的输入部分，二是数码管，也就是整个设计的输出部分。这两部分需要通过中间的控制模块进行连接，此外为保证电路为同步时序电路，还需设计分频模块。

依据此思路可以自然地划分出各个模块，包括核心功能控制模块 (control.v)、实现由 FPGA 向核心模块输入的矩阵键盘模块 (keyboard.v)、实现由核心模块向 FPGA 输出的显示模块 (display.v) 以及分频模块 (DIV.v)。其中矩阵键盘模块在电子技术实验课上已经设计过，本次实验只对其输出数值进行修改后便可重新使用，实现了其复用。

各模块的设计思路见预习任务中的总体框图和模块功能。

4 模块功能

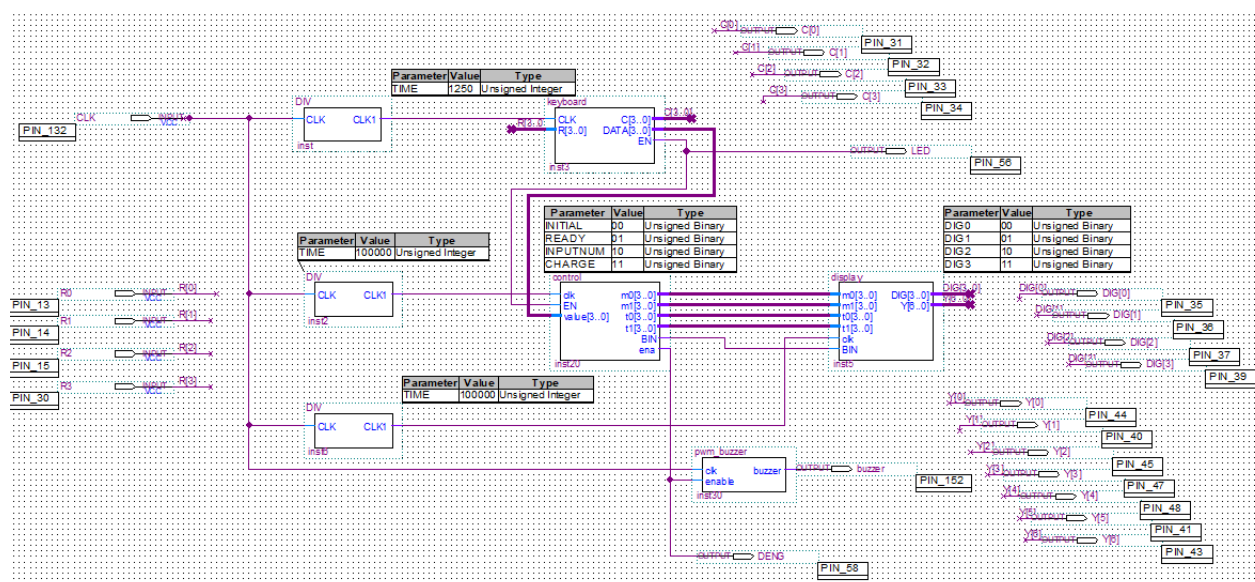


图 2: 顶层电路图

顶层电路图如上图所示。各模块功能以及部分代码说明如下：

【DIV】

分频，将 50MHz 晶振信号分频至 250Hz

```

1  module DIV (CLK , CLK1 ) ;
2      input CLK ;
3      output CLK1 ;
4      reg [24:0] count ;
5      reg CLK1 ;
6      parameter TIME = 24'd1250;
7      always @ ( posedge CLK) begin

```

```

8         if (count==TIME) begin
9             CLK1 <= ~CLK1 ;
10            count <= 0;
11        end
12        else count <= count +1;
13        end
14    endmodule

```

【keyboard】

1. 提供扫描信号、同时防抖

```

1         always @ (posedge CLK)
2         begin
3             if (flag)//如果当前有按键按下
4             begin
5                 if (R == 4'b1111)//有键松开，进行松开消抖
6                 begin
7                     EN <= 0; //数据无效
8                     press <= 0; //未按下
9                     if (loose != 6'b111111) //每个CLK信号确认当前状态
10                        loose <= loose + 5'b1;
11                    else //连续63个时钟信号都确认发生该转变
12                    begin
13                        loose <= 0;
14                        flag <= 0; //确认该按键已经松开
15                    end
16                end
17                else//即R!=4'b1111,即又检测到了按键信号
18                begin
19                    loose <= 0;//认为有抖动，从0重新计数
20                end
21            end
22
23            else//如果当前处于释放状态,flag=0
24            begin
25                if (R == 4'b1111)//没有键按下，进行扫描
26                begin
27                    press <= 0;//有抖动则按下计数器清零
28                    A <= A + 2'b1;
29                    case (A)
30                        2'b00:C <= 4'b1110;
31                        2'b01:C <= 4'b1101;
32                        2'b10:C <= 4'b1011;
33                        2'b11:C <= 4'b0111;
34                        default:C <= 4'b1110;
35                    endcase;
36                end
37                else//有键按下，进行按下消抖，同时使列扫描信号停止在当前列

```

```

38         begin
39             loose <= 0;
40             if (press != 6'b111111)
41                 press <= press + 5'b1;
42             else
43                 begin
44                     press <= 0;           //计数完成，确认按键已经
                                           按下
45                     EN <= 1;
46                     flag <= 1;
47                 end
48             end
49         end
50     end

```

2. 输出按键对应的数值

```

1     always @ (posedge CLK) begin           //读取输出数值
2     if (EN==1) begin //EN=1表示此时处于按下状态且按键信息有效
3     case(R)
4     4'b0111:case(C)
5         4'b1110:DATA[3:0] = 4'b0100;
6         4'b1101:DATA[3:0] = 4'b0011;
7         4'b1011:DATA[3:0] = 4'b0010;
8         4'b0111:DATA[3:0] = 4'b0001;
9         endcase
10    4'b1011:case(C)
11        4'b1110:DATA[3:0] = 4'b1000;
12        4'b1101:DATA[3:0] = 4'b0111;
13        4'b1011:DATA[3:0] = 4'b0110;
14        4'b0111:DATA[3:0] = 4'b0101;
15        endcase
16    4'b1101:case(C)
17        4'b1110:DATA[3:0] = 4'b1011;
18        4'b1101:DATA[3:0] = 4'b1010;
19        4'b1011:DATA[3:0] = 4'b0000;
20        4'b0111:DATA[3:0] = 4'b1001;
21        endcase
22    4'b1110:case(C)
23        4'b1110:DATA[3:0] = 4'b1111;
24        4'b1101:DATA[3:0] = 4'b1110;
25        4'b1011:DATA[3:0] = 4'b1101;
26        4'b0111:DATA[3:0] = 4'b1100;
27        endcase
28    default: DATA[3:0] = 4'b0000;
29    endcase
30    end
31    else

```

```

32     DATA[3:0]=4'b1111;
33     end

```

【control】

1.10s 内无有效输入灭灯

```

1  //倒计时，实现10s灭灯
2  reg [12:0] time_count;
3  always @ (posedge clk)
4  begin
5      case(current)
6          INITIAL:time_count <= 0;
7          READY:
8              begin
9                  if(EN == 4'h0)
10                     time_count <= time_count + 1;
11                 else
12                     time_count <= 0;
13             end
14             INPUTNUM:time_count <= 0;
15             CHARGE: time_count <= 0;
16         endcase
17     end

```

2. 充电时倒计时

```

1  //充电计时模块
2  reg [8:0] time_count1 = 0;
3  always @ (posedge clk)
4  begin
5      if(current == CHARGE)
6          begin
7              time_count1 <= (time_count1 + 1) % 250; //记录250下为1s，用于充电倒计时
8          end
9      else
10         time_count1 = 0;
11     end

```

3. 长按键处理

```

1  reg ischanged = 0; //若为1，表示有新的输入
2  reg [3:0] oldvalue;
3
4  always @ (posedge clk)
5  begin
6      if(oldvalue == value)
7          begin
8              ischanged <= 0;
9          end

```



```

10     else
11     begin
12         ischanged <= 1;
13         oldvalue <= value;
14     end
15 end

```

4. 充电结束后给音乐模块发送一使能信号使其放 10s 音乐

```

1     CHARGE:
2     begin
3         BIN = 1;
4         oldt0 = t0;
5         oldt1 = t1;
6         if(time_count1 == 249)
7         begin
8             t0 = (oldt1 * 10 + oldt0 - 1) % 10;
9             t1 = (oldt1 * 10 + oldt0 - 1) / 10;
10        end
11        if(t0==0&& t1==0) begin
12            ena=1; //ena 赋1, 控制后级释放音乐
13        end
14    end

```

5. 根据有效输入给 m、t、BIN 赋值并进行状态转换

```

1 //状态机
2 parameter INITIAL = 2'b00;
3 parameter READY   = 2'b01;
4 parameter INPUTNUM = 2'b10;
5 parameter CHARGE   = 2'b11;
6
7 reg [1:0] current = INITIAL;
8 reg [1:0] next    = INITIAL;
9
10 //状态方程
11 always @ (posedge clk)
12 begin
13     current <= next;
14 end
15
16 //驱动方程
17 always @ *
18 begin
19     case(current)
20     INITIAL:
21     begin
22         if(value == 4'ha)
23         begin

```

```
24         next <= READY;
25     end
26     else
27     begin
28         next <= INITIAL;
29     end
30 end
31 READY:
32 begin
33     if(value != 4'ha && value != 4'hb && value != 4'hc && value != 4'hf
        && EN==1)
34     begin
35         next <= INPUTNUM;
36     end
37     else
38     begin
39         //time_count==2500说明刚好倒计时10s
40         if(time_count == 2500)
41             next <= INITIAL;
42         else
43             next <= READY;
44     end
45 end
46 INPUTNUM:
47 begin
48     if(value == 4'hb)
49         next <= READY;
50     else
51         if(value == 4'hc)
52             next <= CHARGE;
53         else
54             next <= INPUTNUM;
55     end
56 CHARGE:
57 begin
58     //剩余时间为0充电结束, 返回INITIAL
59     if(t1 == 0 && t0 == 0) begin
60         next <= READY;
61     end
62     else
63         next <= CHARGE;
64 end
65 endcase
66 end
67
68
69 //输出方程
```

```
70 reg [3:0] oldt1;
71 reg [3:0] oldt0;
72 always @ (posedge clk)
73 begin
74     case(current)
75
76         INITIAL:
77         begin
78             ena=0;
79             m0 = 0;
80             m1 = 0;
81             t0 = 0;
82             t1 = 0;
83             BIN = 0;
84         end
85
86         READY:
87         begin
88             m0 = 0;
89             m1 = 0;
90             t0 = 0;
91             t1 = 0;
92             BIN = 1;
93         end
94
95         INPUTNUM:
96         begin
97             BIN = 1;
98             ena=0;
99             //有效输入1-9
100            if(ischanged == 1 && value != 4'ha && value != 4'hb &&
                value != 4'hc && value != 4'hd && value != 4'he &&
                value != 4'hf)
101            begin
102                m1 = m0;
103                m0 = value;
104            end
105            else
106            begin
107                m1 = m1;
108                m0 = m0;
109            end
110            if(m1 >= 2) //充值大于20时置为20
111            begin
112                m1 = 2;
113                m0 = 0;
114            end
```

```

115         t0 = ((m1 * 10 + m0) * 2) % 10;
116         t1 = ((m1 * 10 + m0) * 2) / 10;
117     end
118
119     CHARGE:
120     begin
121         BIN = 1;
122         oldt0 = t0;
123         oldt1 = t1;
124         if(time_count1 == 249)
125             begin
126                 t0 = (oldt1 * 10 + oldt0 - 1) % 10;
127                 t1 = (oldt1 * 10 + oldt0 - 1) / 10;
128             end
129             if(t0==0&&t1==0) begin
130                 ena=1;
131             end
132         end
133     endcase
134 end

```

【display】

1. 实现数码管的位选

```

1
2 always @ (current)
3 begin
4     case(current)
5         DIG0: next <= DIG1;
6         DIG1: next <= DIG2;
7         DIG2: next <= DIG3;
8         DIG3: next <= DIG0;
9     endcase
10 end

```

2. 实现数码管的段选（只展示了一个数码管的，其余三个同理）

```

1 always @ (posedge clk)
2 begin
3     case(current)
4         DIG0:
5             begin
6                 case(t0)
7                     //7448
8                     4'b0000: Y <= 7'b0111111;
9                     4'b0001: Y <= 7'b0000110;
10                    4'b0010: Y <= 7'b1011011;
11                    4'b0011: Y <= 7'b1001111;
12                    4'b0100: Y <= 7'b1100110;

```

```

13         4'b0101:      Y <= 7'b1101101;
14         4'b0110:      Y <= 7'b1111100;
15         4'b0111:      Y <= 7'b0000111;
16         4'b1000:      Y <= 7'b1111111;
17         4'b1001:      Y <= 7'b1100111;
18         default:      Y <= 7'b0000000;
19         endcase
20         DIG <= 4'b0001;
21     end

```

3. 实现数码管的灭灯

```

1     if(BIN == 0)//初始状态灭灯
2     DIG <= 4'b0000;

```

【pwm_buzzer】

接收使能信号 ena 并放音乐，中间 ena 变化则音乐停止

```

1     module pwm_buzzer(
2         input    clk,           //时钟输入
3         input enable,
4         output reg buzzer       //驱动蜂鸣器
5     );
6     //定义音符时序周期数
7     localparam M0 = 98800,
8                 M1  = 95600,
9                 M2  = 85150,
10                M3  = 75850,
11                M4  = 71600,
12                M5  = 63750,
13                M6  = 56800,
14                M7  = 50600;
15
16    //信号定义
17    reg [16:0] cnt0;           //计数每个音符对应的时序周期
18    reg [10:0] cnt1;           //计数每个音符重复次数
19    reg [5:0] cnt2;           //计数曲谱中音符个数
20    reg [16:0] pre_set        ;           //预装载值
21    wire [16:0] pre_div       ;           //占空比
22    reg [10:0] cishu          ;           //定义不同音符重复不同次数
23    wire [10:0] cishu_div     ;           //音符重复次数占空比
24    reg [5 :0] YINFU;         //定义曲谱中音符个数
25
26    //设置音符的个数
27    always @(posedge clk ) begin
28        YINFU <= 30;
29    end
30
31    //计数每个音符的周期，也就是表示音符的一个周期

```

```

32     always @(posedge clk ) begin
33     if(enable) begin
34         if(cnt0 == pre_set - 1)
35             cnt0 <= 0;
36         else
37             cnt0 <= cnt0 + 1;
38     end
39     else cnt0 <= 0;
40     end
41
42     //计数每个音符重复次数，也就是表示一个音符的响鸣持续时长
43     always @(posedge clk ) begin
44     if(enable) begin
45         if(cnt0 == pre_set - 1)begin
46             if(cnt1 == cishu)
47                 cnt1 <= 0;
48             else
49                 cnt1 <= cnt1 + 1;
50         end
51     end
52     else cnt1 <= 0;
53     end
54
55     //计数有多少个音符，也就是曲谱中有共多少个音符
56     always @(posedge clk ) begin
57     if(enable) begin
58         if(cnt1 == cishu && cnt0 == pre_set - 1) begin
59             if(cnt2 < YINFU - 1) begin
60                 cnt2 <= cnt2 + 1;
61             end
62         end
63     end
64     else cnt2 <= 0;
65     end
66
67     //定义音符重复次数
68     always @(*) begin
69         case(pre_set)
70             M0:cishu = 181;
71             M1:cishu = 187;
72             M2:cishu = 210;
73             M3:cishu = 235;
74             M4:cishu = 249;
75             M5:cishu = 280;
76             M6:cishu = 314;
77             M7:cishu = 353;
78         endcase

```

```
79     end
80
81     //曲谱定义
82     always @(*) begin
83         case(cnt2)           //歌谱
84             0 : pre_set = M5;
85             1 : pre_set = M5;
86             \\剩余谱子省略
87
88         endcase
89     end
90     assign pre_div = pre_set >> 1; //除以2
91     assign cishu_div = cishu * 9 / 10;
92
93     //向蜂鸣器输出脉冲
94     always @(posedge clk) begin
95         if(enable) begin
96             if(pre_set != M0) begin
97                 if(cnt1 < cishu_div) begin
98                     if(cnt0 < pre_div) begin
99                         buzzer <= 1'b1;
100
101                     end
102                     else begin
103                         buzzer <= 1'b0;
104
105                     end
106                 end
107                 else begin
108                     buzzer <= 1'b0;
109
110                 end
111             end
112         else buzzer <= 1'b0;
113     end
114 endmodule
```

5 状态转换图

 


图 3: 控制模块状态转换图

【INITIAL】当且仅当按下“开始”键也就是输入“a”的时候跳入 READY；


【READY】按下数字键也就是输入 1-9 的时候跳入 INPUTNUM, 10s 内无有效输入跳入 INITIAL, 跳入 READY 时 ena 输出置 0 使音乐停止；

【INPUTNUM】继续按下数字键也就是输入 0-9 的时候仍在 INPUTNUM, 按下“清零”键也就是输入“b”的时候跳入 READY, 按下“充电”键也就是输入“c”的时候跳入 CHARGE；

【CHARGE】倒计时尚未结束, 也就是 $t! = 0$ 时仍在 CHARGE, 倒计时结束后, 也就是 $t = 0$ 时跳回 READY, 同时 ena 输出置 1, 释放音乐。

6 仿真波形图

6.1 键盘模块仿真

 


初始时列扫描信号输出为 0000, 检测到列信号存在变化 (图中列信号输入变为“0111”) 则进行防抖处理, 在仿真中我对第一次输出长按键的两端进行了抖动的模拟, 可以观察到, 在毫秒级的抖动后直到 C_bench 维持稳定了一段时间后, 使能端 EN_bench 才变为有效。说明防抖模块有效, 同样在松开按键后也同理。档松开按键, EN_bench 变为 0 后, R_bench 出现块状区域代表着扫描信号, 当 C_bench 再次变化时才停止扫描, 与预期键盘逻辑符合, 说明键盘模块仿真正确。

6.2 控制模块仿真


根据实验任务对控制模块进行了全流程仿真：

首先是局部放大图：

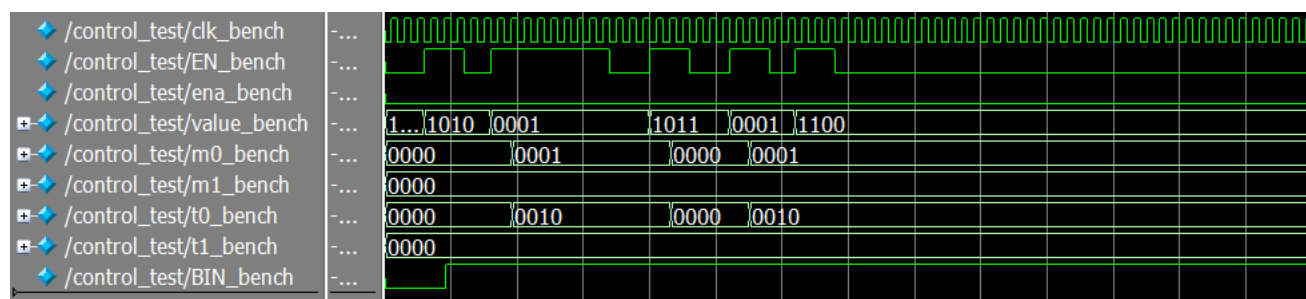


图中 value_bench 和 EN_bench 的输出依次代表开始、长按 1、清零、短按 1、确认。刚上电时默认为 INITIAL 状态，BIN 为 0。当按下开始键（图中输入“1010”），BIN 变为 1。长按数字键（图中输入“0001”代表按下按键 1），输出相应的金额和时间（如图中 m0=1, t0=2）；按下清零键（图中输入“1011”），金额时间均清零；再按下数字键（图中输入“0001”）重新输出金额和时间。可以看到相关 t 和 m 的输出符合我们预期的需求。

其次是整体仿真图：

 

图中框选的两处分别为倒计时两秒后清零和清零后 10s 灭灯，可以看到仿真结果符合我们的预期。

6.3 显示模块仿真

 

BIN 为 0 时 DIG 输出 “0000” 数码管全灭，BIN 为 1 后位选端开始循环扫描四位数码管，数码管亮起。根据输入的 m1、m0、t1、t0 的值，该模块将按照数码管位选端地址将正确的数字显示在数码管上。如图中 m1=0,m0=1,t1=0,t0=2 时，DIG=0001 是右边第一位数码管，显示 2，即数码管段选端 a-g 分别为 1101101，以此类推，波形无误。

7 实验总结

遇到的问题及解决方法

1. 键盘模块防抖一直无效，出现奇怪的静电问题，后经过一番研究发现，FPGA 板说明文件中，键盘的行列接法和实际情况相反，将行列颠倒后问题消失。
2. verilog 代码编写不太熟悉，通过自学基本语法大致掌握了基本编写方法。
3. 一开始蜂鸣器有杂音，后发现是设置出现错位，误将代码参数写错，导致在非音乐时间输出高电平。

收获

1. 掌握了用 verilog 设计状态机电路的方法流程。
2. 学会了 Quartus II 的状态转换图查看方法。
3. 掌握了蜂鸣器放音乐的原理及控制方法。
4. 掌握了矩阵键盘的原理和控制方法。